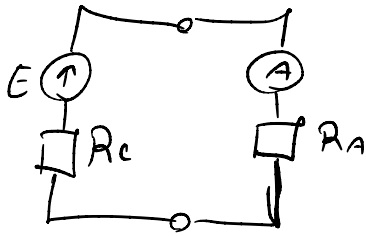


1)



$$E \approx 1.3 \text{ V}$$

$$R_c [\Omega] = 10, 30, 100, 300, 1k, 3k, 10k$$

$$I_{LIMIT} = 150 \text{ mA}$$

$$R_A: A: \frac{23}{I_r [\text{mA}]} + 0.004 \Omega, D: \frac{\text{burden volt.}}{I_r}$$

Ohm's Law

analog

Ω	I_{exp}	L	L_{max}	I_r	ΔJ	δJ	$J \pm \Delta J$
R_c							
10		66	75	150			
30		45	-11-	75			
100		67	-11-	15			
300		45.5	-11-	7.5	4.55		
1k		34	-11-	3			
3k		12	-11-	3			
10k		5	-11-	3			

$$J = \frac{L}{L_{max}} \cdot I_r =$$

$$= \frac{45.5}{75} \cdot 7.5 = 4.55 \text{ mA}$$

$$\Delta J = \frac{0.5 \cdot 7.5}{100} =$$

$$= 0.0375 \text{ mA}$$

R_A	ΔmJ	δmJ	c	I_c	$I_c \pm \Delta J$
-------	-------------	-------------	-----	-------	--------------------

$$R_A = \frac{23}{7.5} + 0.004 =$$

$$= 3.070666... \Omega$$


digital

Ω	mA	digits
R_c	I	
10	86.4317	6
30	37.9869	6
100	12.8199	6
300	4.43229	6
1k	1.34645	6

$$I_r = 10 \text{ mA}$$

$$R_A = \frac{0.1 \text{ V}}{10 \text{ mA}} = \frac{0.1 \text{ V}}{0.01 \text{ A}} = 10 \Omega$$

$$\begin{array}{c|c|c} 3k & 0.45049 & 6 \\ 10k & 0.13522 & 6 \end{array}$$

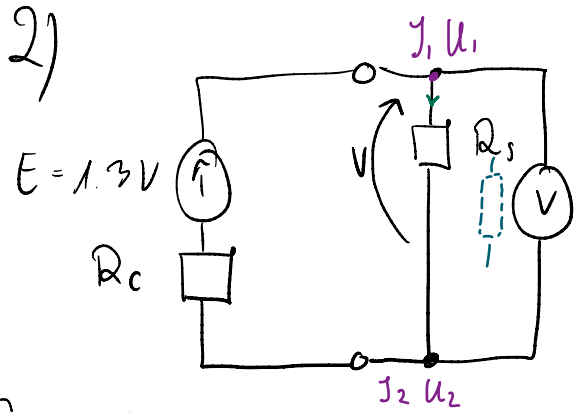

$R_c [k\Omega] = 10, 100, 1k, 10k$

$$100\% \frac{\Delta J}{J} = JJ \Rightarrow \Delta J = JJ \frac{100\%}{100\%}$$

only digital

$\frac{V}{R_c}$ V V_R Acc ΔV

$$\frac{V}{R_s} \rightarrow \delta V + \delta R_s$$

10 1.22609

100 0.01

100 0.675053

-11- -11-

1k 0.122755

-11- -11-

10k 13.3754m

-11- -11-

10 0.658095

10 0.01

100 0.122238

-11- -11-

1k 13.368.9m

-11- -11-

10k 1.3483m

-11- -11-

10 1.33556

1k 0.01

100 1.22532

-11- -11-

1k 0.673799

-11- -11-

10k 0.122527

-11- -11-

$$-I_A \frac{R_A}{R_c} \equiv R_s$$

$$\Delta_m I \quad I_m I \quad c \quad I_c \quad I_c \pm \Delta I$$

$$V_r = 10 \text{ V}$$

$$Acc = 0.0035^{\text{reading}} + 0.0005^{\text{range}}$$

$$\Delta V = \frac{0.0035}{100} \cdot 1.22609 + \frac{0.0005}{100} \cdot 10 = \dots$$

$$= 0.00004291 + 0.00005 = 0.00009291 \text{ V}$$

$$I_V = \frac{0.00009291 \text{ V}}{1.22609} \cdot 100\% = 0.007577932564\%$$

$$I = \frac{V}{R_s} = \frac{1.22609}{100} = 0.0122609 \text{ A}$$

$$\Delta I = \frac{I \cdot I \cdot I}{100\%} = \frac{0.01 \cdot 0.0122609}{100} = 0.00000123 \text{ A}$$

$$\Delta_m I = -I \frac{R_A}{R_c} = -I \frac{R_s}{R_c} =$$

$$= -0.0122609 \cdot \frac{100}{10} = -0.122609 \text{ A}$$

$$C = -\Delta_m I = 0.122609 \text{ A}$$

$$I_c = I + C = 0.0122609 + 0.122609 = 0.1348699 \text{ A}$$

$$0.1348699 \pm 0.0000013 \text{ A}$$

